

# 多功能数字时钟实验报告

## 1. 团队成员及分工

Lab\_3 11612601 何志成 蜂鸣器，闹钟与整点报时  
Lab\_2 11712742 郑云 分频器  
Lab\_2 11612618 朱家明 时钟控制与显示  
Debug 与整合工作由我们一起完成

## 2. 功能介绍

### 2.1. 基本功能

- ① 正常显示时间
- ② 能通过拨码开关调时、调分、调秒
- ③ 可以整点报时

### 2.2. 附加功能

- ① 新增闹钟功能，并支持可视化设置闹钟时间（通过数码管显示）
- ② 整点报时和闹钟功能都增加了开关控制，用户可以灵活选择是否使用每个功能（更人性化）

## 3. 使用说明

如下图所示，我们用六个拨码开关作为系统的六个输入控制信号，六个七段数码管和蜂鸣器作为我们的输出组件。下面简要介绍输入及输出，详细信息可以参见 4、5 部分模块的详细信息。

**输入：**

1. Y9 (key\_h) : 调时开关
2. W9 (key\_m) : 调分开关
3. Y7 (key\_s) : 秒针清零开关
4. Y8 (key\_al) : 模式切换，当开关打开时进入设置闹钟时间模式，这时可以通过调时与调分两个开关变更闹钟时间，用户可

通过数码管可视化设定闹钟，并且不会影响计时电路正常运行。开关关闭时即为正常时间显示模式，此时可以通过调时调分秒清零三个开关对计时电路进行设定。

5. AB8 (key\_use\_al)：闹钟开关，为 0 即不使用闹钟功能，为 1 则使用。

6. AA8 (key\_use\_dang)：整点报时开关，为 0 即不使用整点报时功能，为 1 则使用。


## 输出：

1. 时间显示由六个七段数码管完成

2. 整点报时和闹钟报时功能由蜂鸣器完成

Name	Direction	Neg Diff Pair	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std	Vcco	Vref	Drive Strength
All ports (25)									
DIG (8)									
DIG[7]	OUT		A18	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
DIG[6]	OUT		A20	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
DIG[5]	OUT		B20	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
DIG[4]	OUT		E18	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
DIG[3]	OUT		F18	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
DIG[2]	OUT		D19	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
DIG[1]	OUT		E19	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
DIG[0]	OUT		C19	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
Y (8)									
Y[7]	OUT		E13	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
Y[6]	OUT		C15	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
Y[5]	OUT		C14	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
Y[4]	OUT		E17	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
Y[3]	OUT		F16	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
Y[2]	OUT		F14	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
Y[1]	OUT		F13	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
Y[0]	OUT		F15	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
Scalar ports (9)									
clk	IN		Y18	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300		
key_al	IN		Y8	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300		
key_h	IN		Y9	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300		
key_m	IN		W9	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300		
key_s	IN		Y7	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300		
key_use_al	IN		AB8	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300		
key_use_dang	IN		AA8	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300		
o_buzzer	OUT		A19	<input checked="" type="checkbox"/>	16	LVC MOS33*	3.300		12
rst_n	IN		W4	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300		


## 4. 模块总览

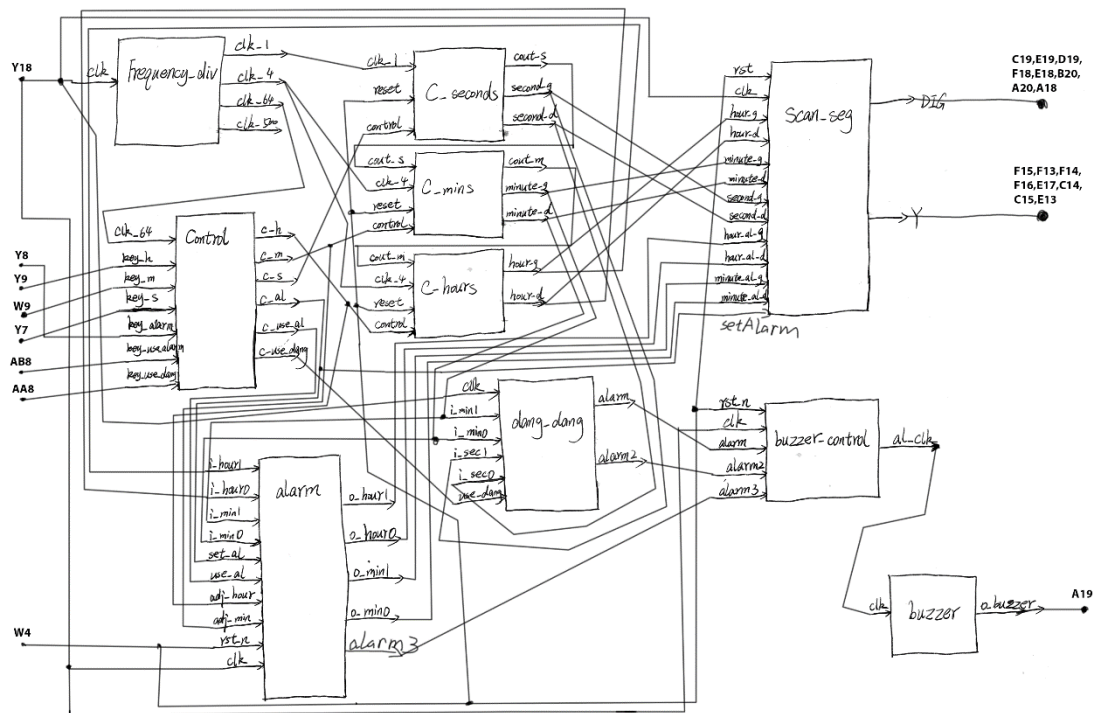

## 5. 子模块详情

### 5.1. 控制模块

#### 5.1.1. 端口

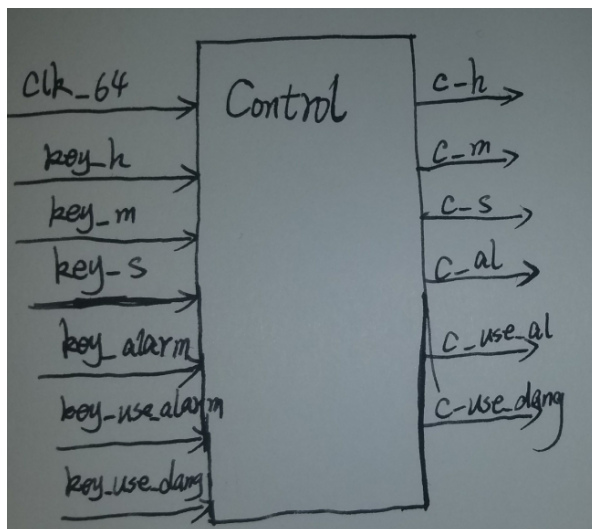

Input:

clk\_64: 64Hz 的时钟信号

key\_h: 调时开关, 打开时小时迅速递增

key\_m: 调分开关, 打开时分钟迅速增加

key\_s: 调秒开关, 打开时秒清零

key\_alarm: 设置闹钟开关, 打开时可设置闹钟时间


key\_use\_alarm: 闹钟开关

key\_use\_dang: 整点报时开关

**Output:** 对应 input 的六个控制开关，存储控制信号

## 5.2. 分频模块

### 5.2.1. 端口

 

**Input:**

clk: fpga 开发板自带的 100MHz 的时钟

**Output:**

clk\_1: 1Hz 时钟信号


clk\_4: 4Hz 时钟信号

clk\_64: 64Hz 时钟信号

clk\_500: 500Hz 时钟信号

## 5.3. 秒计数器

### 5.3.1. 端口

 

**Input:**

clk\_1: 1Hz 时钟

reset: reset 信号

control: 调秒控制信号

**Output:**


cout\_s: 秒进位, 1bit 位宽

second\_g: 秒的十位, 4bit 位宽

second\_d: 秒的个位, 4bit 位宽

## 5.4. 分计数器

### 5.4.1. 端口

 

#### Input:


cout\_s: 秒进位作为分钟模块的驱动时钟  
clk\_4: 4Hz 时钟, 用来调分时迅速递增  
reset: reset 信号  
control: 调分控制信号

#### Output:

cout\_m: 分进位, 1bit 位宽  
minute\_g: 分的十位, 4bit 位宽  
minute\_d: 分的个位, 4bit 位宽

## 5.5. 时计数器

### 5.5.1. 端口

 

#### Input:


cout\_m: 分进位作为小时模块的驱动时钟  
clk\_4: 4Hz 时钟, 用来调时时迅速递增  
reset: reset 信号  
control: 调时控制信号

#### Output:

hour\_g: 小时的十位, 4bit 位宽  
hour\_d: 小时的个位, 4bit 位宽

## 5.6. 显示模块

### 5.6.1. 端口

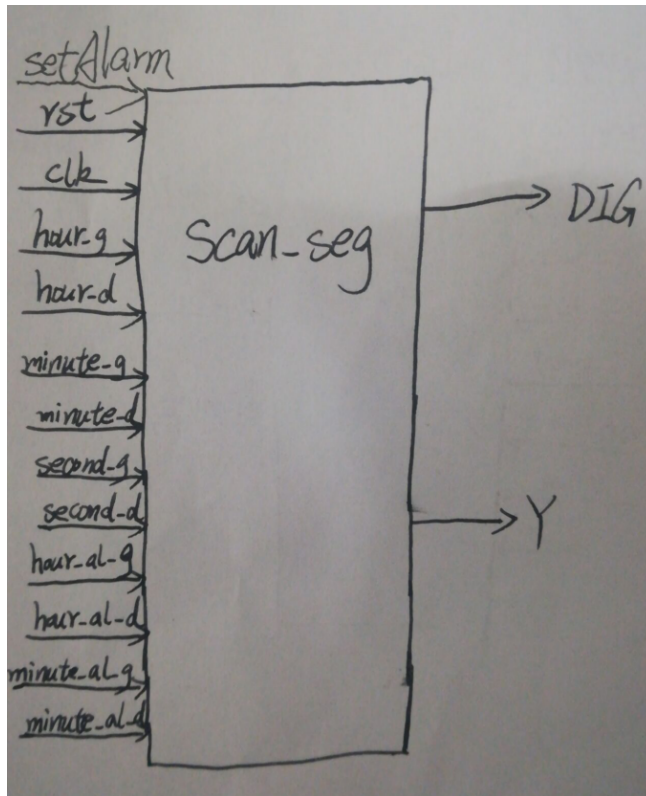

#### Input:

setAlarm: 设置闹钟开关信号，为零则正常显示时间，为1则为设置闹钟时间模式（此时并不会影响时间的正常计数）

clk: fpga 开发板自带的 100MHz 的时钟

rst: reset 信号

hour\_g: 时的十位，4bit 位宽

hour\_d: 时的个位，4bit 位宽

minute\_g: 分的十位，4bit 位宽

minute\_d: 分的个位，4bit 位宽

second\_g: 秒的十位，4bit 位宽

second\_d: 秒的个位，4bit 位宽

hour\_al\_g: 闹钟时的十位，4bit 位宽

hour\_al\_d: 闹钟时的个位，4bit 位宽

minute\_al\_g: 闹钟分的十位，4bit 位宽

minute\_al\_d: 闹钟分的个位，4bit 位宽


#### Output:

DIG: 七段数码管控制信号，8bit 位宽

Y: 七段数码管使能信号，8bit 位宽

### 5.7. 报时模块

#### 5.7.1. 端口

 

**Input:**


clk: fpga 开发板自带的 100MHz 的时钟  
i\_min1: 当前时间分的十位, 4bit 位宽  
i\_min0: 当前时间分的个位, 4bit 位宽  
i\_sec1: 当前时间秒的十位, 4bit 位宽  
i\_sec0: 当前时间秒的个位, 4bit 位宽  
use\_dang: 整点报时开关

**Output:**

alarm: 用于整点报时的 1000Hz 时钟  
alarm2: 用于整点报时的 2000Hz 时钟

## 5.8. 闹时模块

### 5.8.1. 端口

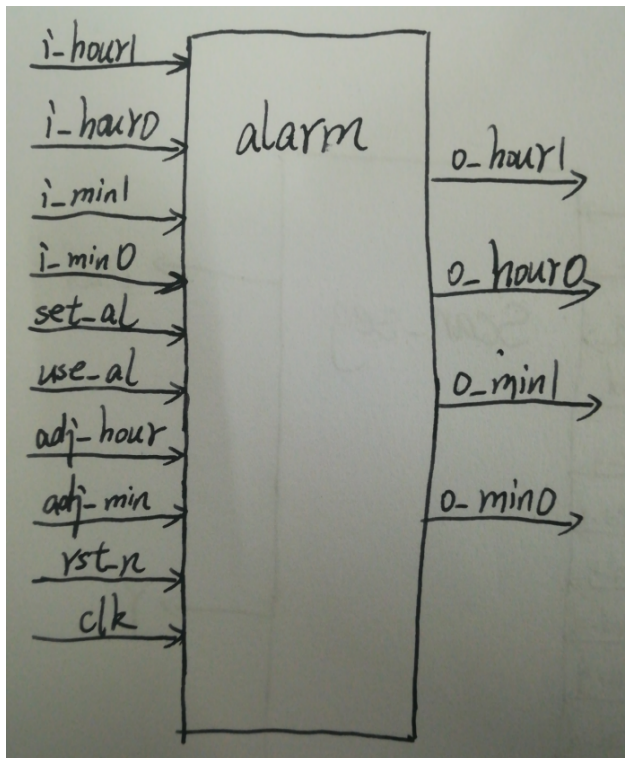

**Input:**




i\_min1: 当前时间分的十位, 4bit 位宽  
i\_min0: 当前时间分的个位, 4bit 位宽  
i\_sec1: 当前时间秒的十位, 4bit 位宽  
i\_sec0: 当前时间秒的个位, 4bit 位宽  
set\_al: 设置闹钟开关, 打开即进入设置闹钟模式  
use\_al: 闹钟开关  
adj\_hour: 调整闹钟小时控制信号  
adj\_min: 调整闹钟分钟控制信号  
rst\_n: reset 信号  
clk: 4Hz 时钟信号

**Output:**

o\_hour1: 设置的闹钟小时的十位, 4bit 位宽  
o\_hour0: 设置的闹钟小时的个位, 4bit 位宽  
o\_min1: 设置的闹钟分钟的十位, 4bit 位宽  
o\_min0: 设置的闹钟分钟的个位, 4bit 位宽

## 5.9. 蜂鸣器

### 5.9.1. 端口

 

**Input:**

clk: 驱动时钟信号


**Output:**

o\_buzzer: 蜂鸣器控制信号, 输出到 A19

## 5.10. 蜂鸣器控制器

### 5.10.1. 端口



 

#### Input:

clk: fpga 开发板自带的 100MHz 的时钟

alarm: 用于整点报时的 1000Hz 时钟（每次满足条件时维持 1 秒）

alarm2: 用于整点报时的 2000Hz 时钟（每次满足条件时维持 1 秒）

alarm3: 用于闹钟的 2000Hz 时钟（每次满足条件时维持 1 分钟）

#### Output:

al\_clk: 蜂鸣器控制时钟

## 6. 设计说明

如第 5 点所示，整个项目由十个子模块组成，以下是将所有模块组合起来的核心代码，各个子模块的代码详见源代码压缩包。

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module digital_c(
    input key_h,key_m,key_s,key_al, key_use_al, key_use_dang, // 时钟控制开关
    input clk,rst_n, // 时钟和 reset 信号
    output o_buzzer, // 蜂鸣器控制信号输出
    output [7:0] DIG,Y // 数码管控制信号输出
);
    // 分频器，分出多个频率供其他模块使用
    wire o_clk1,o_clk4,o_clk64,o_clk500;
    clock_div u1(clk,rst_n,o_clk1,o_clk4,o_clk64,o_clk500);

    // 控制模块，读取输入
    wire c_h,c_m,c_s,c_al,c_use_al,c_use_dang;
    control
    u2(o_clk64,key_h,key_m,key_s,key_al,key_use_al,key_use_dang,c_h,c_m,c_s,c_al,c_use_al,c_use_
    dang);

    wire
    second_g,second_d,minute_g,minute_d,hour_g,hour_d,hour_g_al,hour_d_al,minute_g_al,minute_d_a
    [3:0]
```

```

1;
    wire cout_s,cout_m;
    // 秒计数器
    C_seconds u3(o_clk1,rst_n,c_s,second_g,second_d,cout_s);

    // 分计数器
    C_mins u4(cout_s,o_clk4,c_al,rst_n,c_m,minute_g,minute_d,cout_m);

    // 时计数器
    C_hours u5(cout_m,o_clk4,c_al,rst_n,c_h,hour_g,hour_d);

    wire alarm, alarm2, alarm3;
    // 整点报时模块
    dang_dang u7(clk, minute_g, minute_d, second_g, second_d, c_use_dang, alarm, alarm2);

    // 闹钟模块
    alarm u8(hour_g,hour_d,minute_g,minute_d, c_al, c_use_al, c_h, c_m, rst_n, o_clk4, hour_g_al,
    hour_d_al, minute_g_al, minute_d_al, alarm3);

    wire o_clkb;
    // 蜂鸣器控制模块
    buzzer_control u9(clk, rst_n, alarm, alarm2, alarm3, o_clkb);

    // 蜂鸣器驱动模块
    buzzer u0(o_clkb, o_buzzer);

    // 数码管显示模块
    scan_seg
    u6( rst_n,clk,c_al,hour_g,hour_d,minute_g,minute_d,second_g,second_d,hour_g_al,hour_d_al,min
    ute_g_al,minute_d_al,DIG,Y);

endmodule

```

## 7. 实验总结

### 7.1. 遇到的问题

1. 时分秒三个模块的进位与时钟的配置没弄明白，最开始这三个模块直接都用 1Hz 时钟，导致小时显示出错。经同学指点后才豁然开朗，解决了此问题。
2. 七段数码管的流水灯显示没看懂，导致时间显示出错。
3. 在答辩时蜂鸣器无法使用的严重错误，经过长时间的 debug 发现竟然是蜂鸣器（A19）的 output 被误打成 input 导致

## 7.2. 创新点

人性化设计，整点报时和闹钟功能都增加了开关控制，用户可以灵活选择是否使用每个功能

## 7.3. 优化

1. 优化了蜂鸣器模块，当初不响是因为粗心将输出写成了输入。改正之后即可正常整点报时。
2. 新增闹钟功能，并能通过 `setAlarm` 控制信号，通过数码管实现可视化设置闹钟时间。
3. 闹钟模块与整点报时模块采用系统时钟，加快了反应速度

## 7.4. 经验总结

1. 时序逻辑电路不同于组合逻辑电路，使用的时非阻塞赋值，即先计算所有（RHS）右边表达式的值再完成对左边寄存器的赋值操作。这样就很好的解决了是我困惑很久的时分秒进位问题。
2. 流水灯显示的方法利用人眼的视觉停留，以极高的频率循环刷新每个数码管，既达到了显示效果，还节约了能源，是个非常赞的设计。
3. 小小的拼写错误也可能导致项目全崩，写代码时要特别小心
4. 绝对不能熬夜赶项目!!!